

國立臺灣科技大學

電機工程系



計算機組織 作業報告 HW1

四電機三乙 | B10707128 | 劉杰閔

各模組程式碼截圖並說明

一、RF.v

```
29  module RF(  
30      input  [4:0]Addr1,  
31      input  [4:0]Addr2,  
32      output [31:0]Src1,  
33      output [31:0]Src2  
34  );  
35  
36      /*  
37       * Declaration of inner register.  
38       * CAUTION: DONT MODIFY THE NAME AND SIZE.  
39       */  
40      reg [31:0]R[0:31];  
41  
42      // Reg MUXs  
43      assign Src1 = R[Addr1];  
44      assign Src2 = R[Addr2];  
45  
46  endmodule  
47
```

關於ALU的這個模組，除了一開始提供的模板以外，我做的部分就是將Addr2的部份給讀入Src2。

二、ALU.v

```
C: > Users > jieho > Documents > HDL > Computer_Organization > HW1 > ALU.v
1  `define SLL      6'b100001
2  `define AND      6'b010001
3  `define subu     6'b001010
4  `define addu     6'b001001
5  module ALU
6  (
7  input [31:0] Src1,
8  input [31:0] Src2,
9  input [4:0] Shamt,
10 input [5:0] Funct,
11 output reg [31:0] Result,
12 output Zero,
13 output reg Carry
14 );
15
16 assign Zero = !(Result);
17
18 // operation triggered by Inputs
19 always@(Src1 or Src2 or Shamt or Funct)
20 begin
21     case (Funct)
22     `SLL: {Carry,Result} ≤ (Src1 << Shamt);
23     `AND: {Carry,Result} ≤ (Src1 & Src2);
24     `subu:
25         begin
26             if(Src1 < Src2)
27             begin
28                 Carry = 1'b1;
29             end
30             else begin
31                 Carry = Carry;
32             end
33             {Carry,Result} ≤ (Src1 - Src2);
34         end
35     `addu: {Carry,Result} ≤ (Src1 + Src2);
36     default:{Carry,Result} ≤ 0;
37     endcase
38 end
39
40
41
42 endmodule
```

關於 ALU 的這個模組，除了一開始提供的模板以外，我做的部分就是將 ADD，AND，unsigned 減法的功能的實作。還有 zero flag 及 carry flag。這裡要稍微說明一下 Carry flag，我的作法是在減數比被減數大的時候就令 carry flag = 1，接著才做減法。還有就是 Zero flag 的部分，我是利用 wire 的 assign 方式來確保 Zero flag 會在任何情況下，只要 result 為 0，zero flag 就一定會跳 1。

三、CompALU.v

```
29 module CompALU(  
30     // Outputs  
31     Result, Zero, Carry,  
32     // Inputs  
33     Instr  
34 );  
35 // Ports declaration  
36 input Instr;  
37 output Result, Zero, Carry;  
38  
39 // Type declaration  
40  
41 wire [31:0] Instr;  
42 wire [31:0] Result;  
43 wire [31:0] inner_Src1;  
44 wire [31:0] inner_Src2;  
45 /*  
46  * Declaration of Register File.  
47  * CAUTION: DONT MODIFY THE NAME.  
48  */  
49 RF Register_File(  
50     //Inputs  
51     .Addr1(Instr[25:21]),  
52     .Addr2(Instr[20:16]),  
53     //Outputs  
54     .Src1(inner_Src1),  
55     .Src2(inner_Src2)  
56 );  
57  
58 ALU Arithmetic_Logical_Unit(  
59     //Inputs  
60     .Src1(inner_Src1),  
61     .Src2(inner_Src2),  
62     .Shamt(Instr[10:6]),  
63     .Funct(Instr[5:0]),  
64     .Zero(Zero),  
65     .Carry(Carry),  
66     //Outputs  
67     .Result(Result)  
68 );  
69  
70  
71 endmodule
```


而最後，關於 CompALU 這個模組，我做的則是去呼叫 RF 跟 ALU 這兩個模組，再把 Zero，Carry，Result 等等藉由 wire 把他們從內部連接起來。

各模組測試指令 (.in檔) 截圖及說明

tb_ALU.in

```
testbench > tb_ALU.in
1 00000000000000000000000000000000_000000000000000000000000_00000_001001
2 00000000000000000000000000000000_111111111111111111111111111111_00000_001001
3 00000000000000000000000000000001_111111111111111111111111111111_00000_001001
4 11111111111111111111111111111111_111111111111111111111111111111_00000_001001
5
6 00000000000000000000000000000000_000000000000000000000000_00000_001010
7 00000000000000000000000000000001_000000000000000000000000_00000_001010
8 11111111111111111111111111111111_111111111111111111111111111111_00000_001010
9 11111111111111111111111111111111_111111111111111111111111111111_00000_001010
10 00000000000000000000000000000000_000000000000000000000001_00000_001010
11 00000000000000000000000000000000_111111111111111111111111111111_00000_001010
12
13 00000000000000000000000000000000_000000000000000000000000_00000_010001
14 00000000000000000000000000000000_111111111111111111111111111111_00000_010001
15 11111111111111111111111111111111_000000000000000000000000_00000_010001
16 101010101010101010101010101010_010101010101010101010101010101_00000_010001
17 11111111111111111111111111111111_111111111111111111111111111111_00000_010001
18
19 00000000000000000000000000000001_000000000000000000000000_01010_100001
20 00000000000000000000000000000001_000000000000000000000000_00001_100001
21 10000000000000000000000000000000_000000000000000000000000_00001_100001
22 11111111111111111111111111111111_000000000000000000000000_11111_100001
23
```

 
這個 ALU 的 in 檔，從上到下分別是 add, sub, AND, shift，由三行 enter 來區隔。在 add 的部分，我分別測試了 0+0, 0+最大, 1+最大, 及最大+最大。在 sub 的部分，我分別送了正常的減法(也就是沒有負數的部分)，及會造成負數的減法(也就是減數大於被減數)，在 and 的部分就只有做單純的測試，而在最後的 shift 我也有分別測試會造成 carry 為 1 及 zero 為 1 的部分。



Tb_CompALU.in

```
testbench > tb_CompALU.in
1  001001_00001_00010_00000_00000_001001
2  001010_00001_00010_00000_00000_001010
3  010001_00001_00010_00000_00000_010001
4  100001_00001_00000_00000_01010_100001
5
6  001001_00011_01111_11111_11111_001001
7  001010_11000_11111_10101_10101_001010
8  010001_11110_11101_01010_01010_010001
9  100001_11011_11111_00100_11111_100001
```

 這個是 Complete ALU 的 in 檔，上面的部分是一開始 template 所提供的測資。從上到下分別是 add, sub, AND, shift，而在下面的部分，我也分別測試了 add, sub, and, shift。理論上在經過上面 ALU 的多重測資驗證後應該不會有什麼樣的問題，於是在最大的這個 complete ALU 下，我主要是在 dest reg 與 shamt 放一些不需要的數字，想試試看在不需要這些 reg 的情況下，會不會造成甚麼 BUG，而在經過我的測試以後，確實不會造成問題。



作業總結與心得

這學期很幸運有機會加簽到這堂課，原本我是沒有選到的，好在第一次上課有爭取到加簽的機會。而對於這次作業，在歷經整個寒假沒有碰到Verilog的狀況下，第一次寫。實在是有點生疏，好在這次作業開始之前，助教有花了一點時間帶我們複習一下Verilog，有稍微抓回一些感覺。除此之外，我也有藉由moodle上所提供的template稍微改變了一下關於我在撰寫verilog 宣告wire, reg方式的風格。原本我會宣告在一起，但後來在看到template那樣寫之後，好像也能漸漸了解到這樣子的好處。

而此次作業與之前數位系統設計所學到verilog最大的不同就是，以往我們都是講所有模組寫在同一個.v檔，但是這次是把每個模組分開成各個檔案。我在上學期的數位系統期末專題原本就想這樣子做，但是後來不知道如何將所有模組合在一起而作罷，這次學習到了這個技能，相信對於以後關於verilog的程式設計，也能把我的code整理得更加簡潔，加強我的READABILITY。

希望以後這堂課的不論是考試或是project，都可以順利度過！